## ES102/PC1: énoncé

#### 1) To be or not to be... (~15')

- 1a) Soit deux valeurs binaires c et x et un multiplexeur 2 vers 1 laissant passer x si c=0 et x' si c=1. Dessiner le montage correspondant et sa table de Karnaugh fonctionnelle. Que reconnaît-on?
- 1b) Quel usage de la porte reconnue cela suggère-t-il?
- 1c) Compléter les équations suivantes :  $0 \oplus x = ? 1 \oplus x = ? x' \oplus y = ?$

#### 2) Full adder (~35')

Un FA, alias *Full Adder* (additionneur binaire complet), prend en entrée 3 bits a, b et c et produit en sortie deux bits s et cout, tel que  $2 \cdot cout + s = a + b + c$  (le signe + est mis en gras pour représenter l'addition, évitant la confusion avec le OU logique +). En d'autres termes, un FA exprime en base 2 la somme arithmétique  $\Sigma$  des 3 valeurs binaires a, b et c.

- 2a) Dresser une table de vérité 1D de  $\sum$ , cout et s en fonction de a, b et c.
- 2b) Donner une représention géométrique 3D de s et cout en fonction de a, b et c.
- 2c) Pourquoi s et cout sont-elles respectivement appelées fonctions parité et majorité de a, b et c?
- 2d) Représenter s et cout sous forme de tables de Karnaugh fonctionnelles, en fonction de a, b et c.
- 2e) À l'aide des deux représentations précédentes, exprimer s et *cout* en fonction de a, b et c, sous forme de formule booléenne disjonctive aussi concise que possible.
- 2f) Repartant de la forme  $\sum \prod \sum$  de *cout* évoquée en marge de la réponse précédente, réétablir la table de Karnaugh fonctionnelle lui correspondant (et constater comme cela est simple).
- 2g) Montrer que, en fait,  $s = a \oplus b \oplus c$ .
- 2h) Traduire directement les formules précédentes en une implantation.
- 2i) Simuler l'addition des entiers 5 et 7 sur un additionneur à retenue propagée comportant 4 FA.
- 2j) *Prérequis pour l'exercice suivant*. En tant que somme arithmétique modulo 2, la fonction *parité* se généralise à *n* variables. Montrer qu'elle est égale au OU exclusif entre ses *n* variables.

# 3) Codes de Gray (~40')

Les 3 premières questions sont à traiter rapidement, au profit des 4 dernières, plus importantes car concernant les concepts de complexité.

Le système de numération binaire classique sur n bits est une bijection de l'intervalle entier  $[0, 2^n-1]$  vers  $B^n$  (où  $B = \{0, 1\}$ ) Une telle bijection est appelée *code* sur n bits. Mais sa valeur pour un entier particulier est aussi appelée *code*: ainsi, on dit que le code binaire classique sur 4 bits de l'entier 3 est 0011.

3a) Avec le code classique sur n=32 bits, quel est le nombre maximal de bits qui changent du code d'un entier *k* au code de son successeur *k*+1 ? Et en moyenne ?

Exigeant le chargement de capacités, les changements de bits consomment courant et énergie. Il peut être intéressant d'en réduire le nombre dans certaines situations. Il existe justement un code dit *de Gray*, tel qu'un seul bit change du code de chaque entier à celui de son successeur.

3b) Comptant à partir de l'entier 0, représenté par  $0\cdots0$  (chaîne de n '0'), le code de Gray sur n bits se construit en complémentant toujours le bit situé le plus à droite possible, sans jamais revenir sur un code (n-uplet de bits) déjà exploité. Le construire à la main pour n=2, puis 3, puis 4.


Comment passer du code classique d'un entier k à son code de Gray, et réciproquement ? Ce problème de codage/décodage (codec) n'a rien d'évident a priori. Notons b<sub>i</sub> le bit de poids  $2^i$  du code binaire classique de k, et g<sub>i</sub> celui occupant la même position dans son code de Gray. On considèrera le cas n=4 ci-dessous.

- 3c) Exprimer algébriquement le fait qu'un seul bit change entre deux codes de Gray d'entiers successifs et, sur cette base, observer une relation entre b0 et les gi.
- 3d) Implanter cette relation à l'aide de portes XOR à 2 entrées (OU exclusif), en choisissant la solution la plus rapide. Chaque porte XOR présente un même temps de réponse (alias délai)  $\tau_{XOR}$ .
- 3e) Pour *n* plus grand, comment se comporterait le délai d'obtention de b<sub>0</sub> ?
- 3f) Exprimer les autres  $b_i$  en fonction des  $g_i$ . *Indice : examiner la parité des g\_i hors g\_o.* Implanter avec des portes XOR le décodage Gray vers classique, de façon aussi compacte que possible.
- 3g) Calculer  $b_1 \oplus b_0$  en fonction des  $g_i$ . En déduire les relations de codage, les implanter et qualifier les complexités en temps et en espace obtenues.
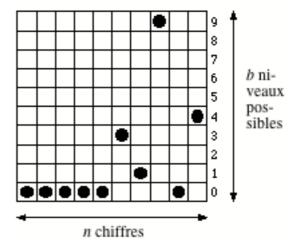
### 4) Base optimale pour représenter les nombres (~30')

Considérons un moyen ancestral de représentation des nombres, constitué d'une tablette comme celle ci-contre. Chaque colonne comporte b cases, représentant de bas en haut les chiffres de 0 à b-1, et l'une de ces cases contient un caillou (*calculus* en latin...) qui indique le chiffre représenté. Cette tablette permet donc de manipuler des nombres de n chiffres en base b. Ci-contre, c'est donc l'entier 31904 qui est représenté, en base 10.

On mesure le niveau de performance d'une tablette par sa *portée* P, c'est-à-dire le nombre P(b,n) d'entiers qu'elle peut représenter. Par ailleurs, on mesure son *coût* C par son nombre C(b,n) de cases.



- 4a) Exprimer les fonctions C et P en fonction de b et n. Comparer le cas de la figure ci-dessus, où b=10 et n=10, avec le cas b=5 et n=20. Pour mémoire,  $\log_{10}(5) \approx 0.7$ .
- 4b) Comment choisir la base b pour minimiser le coût C à portée P donnée ? Pour le savoir, exprimer C en fonction de P et b, en faisant disparaître n. Finalement, que choisir ?
- 4c) Selon ce qui précède, la base 2 ne serait pas la meilleure. Mais le raisonnement mené ne vaut que pour un modèle de coût bilinéaire C(b,n)=b·n. Une version électronique de notre tablette comporterait typiquement n dispositifs présentant chacun b états possibles. Si la proportionnalité de C par rapport à n est plausible, elle l'est moins par rapport à b. Considérons donc un modèle de coût plus général C(b,n)= n·f(b), où f est une fonction inconnue. Pour quelle propriété de f la base 2 est-elle préférable à la base 3 ?