 





Couches logicielles
Architecture
Micro-architecture
Logique/Arithmétique
Circuit logique
Circuit analogique
Dispositif
Physique



CALCUL NUMÉRIQUE SÉQUENTIEL

ES102 / CM7

 

RETOUR SUR L'ADDITIONNEUR BIT-SÉRIE



- Vu du CM6, c'est un *système dynamique discret* (concept d'importance pratique bientôt évidente)
 - signaux d'entrée a et b
 - état $q = \text{cin}$
 - état futur $q^+ = \text{cout}$
 - signal de sortie s
 - de type Mealy...

- Exemple d'utilisation (séquencé par CK)

- Motivation initiale (CM5) *algorithmique* : utilisation itérative d'une même ressource de calcul (ici un simple FA) pour réaliser un calcul plus complexe (ici une simple addition numérique)

idée intéressante à étendre :

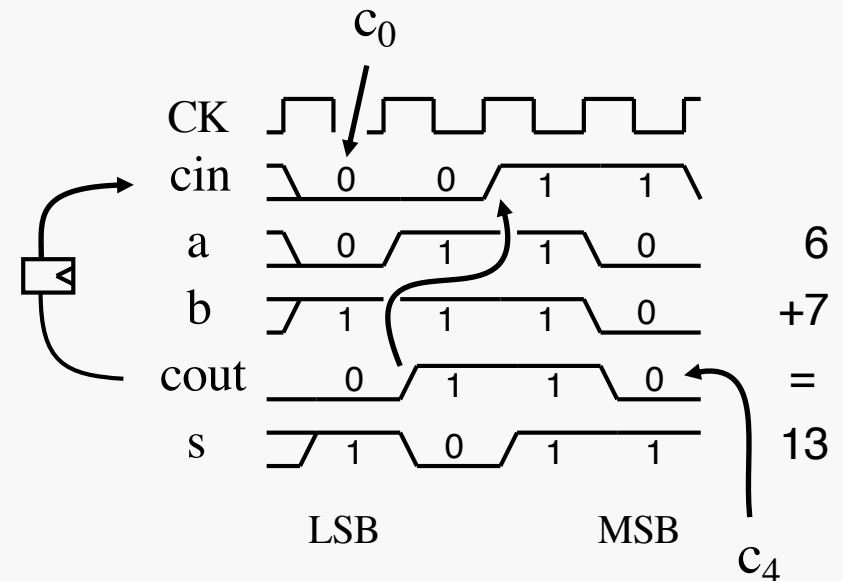 - à des nombres, au lieu de simples bits
- à de multiples ressources de calcul



CALCUL (NUMÉRIQUE) SÉQUENTIEL

- Exploitation d'un jeu limité mais polyvalent de ressources de calcul combinatoires (numériques typiquement)
- pour réaliser des calculs plus complexes,
- chaque ressource étant exploitable une fois par période d'horloge, entre tops d'horloge successifs
- grâce à des bascules D multi-bit (alias vectorielles), souvent numériques (c'est-à-dire portant un nombre entier) qui savent mémoriser le résultat d'une opération pour en faire un opérande pour une ou plusieurs opérations à venir.
par transfert, au(x) prochain(s) top(s) d'horloge




→ Fondement de l'*architecture*
d'un microprocesseur, entre autres


Quelques primitives
usuelles sur les 4
planches suivantes

NOMBRES EN BASCULE


Bascule D
numérique

 

 Bascule D
multi-bit portant un nombre
⇒ symbole pivoté de 90°



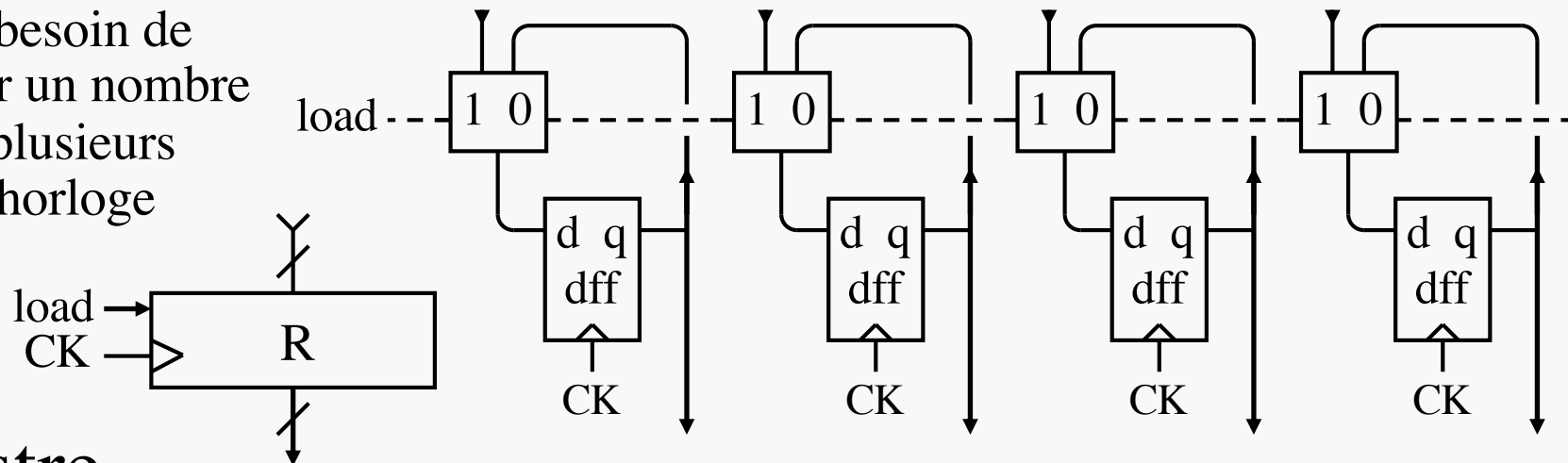Souvent besoin de
conserver un nombre
pendant plusieurs
cycles d'horloge



Registre

si load=1, chargement d'une nouvelle donnée
si load=0, conservation de la donnée stockée

au top
d'horloge

36t / tranche
(12t pour MUX + 24t pour dff)



\$R = contenu d'un registre R

REGISTRE À DÉCALAGE




→ PC6/Exo1

- Ce n'est pas un registre (!)
- mais une bascule D multi-bit à chargement et déchargement série
 - pile FIFO : First In, First Out
- Parfois utile de mixer accès série et parallèle
 - ci-contre :
chargement série (b_{in})
et sortie parallèle (d_{out})
 - utilisation typique : réception de données transmises sur liaison série (ex. : USB)
 - n périodes d'horloge pour charger un entier n bits sur un registre à décalage de largeur n
 - chargeons un *entier*, LSB en tête (choix dit *little-endian*)
 - d_{out} doit être lu aussitôt le chargement terminé
 - un top d'horloge de plus et l'entier se retrouve *divisé par 2* (si b_{in} bien retombé à 0) ...
 - intéressant opérateur arithmétique obtenu presque gratuitement

  


ISOLEMENT NUMÉRIQUE DU DÉCALAGE

- Fonctionnalité isolable/séparable à un niveau numérique, pour être combinée avec celle de bascule D numérique, grâce à la réorganisation ci-contre
- La nappe de fils ci-contre est appelée *décaleur*
 - et symbolisée par `>>1` (langage C)
 - pour n bascules D, ce sont $n+1$ fils en parallèle
 - avec $b_in=0$, le décaleur joue le rôle d'un *diviseur par 2* pour le nombre porté par la bascule numérique
 - b_out non utilisé dans ce cas
- sortie parallèle d_out naturelle désormais

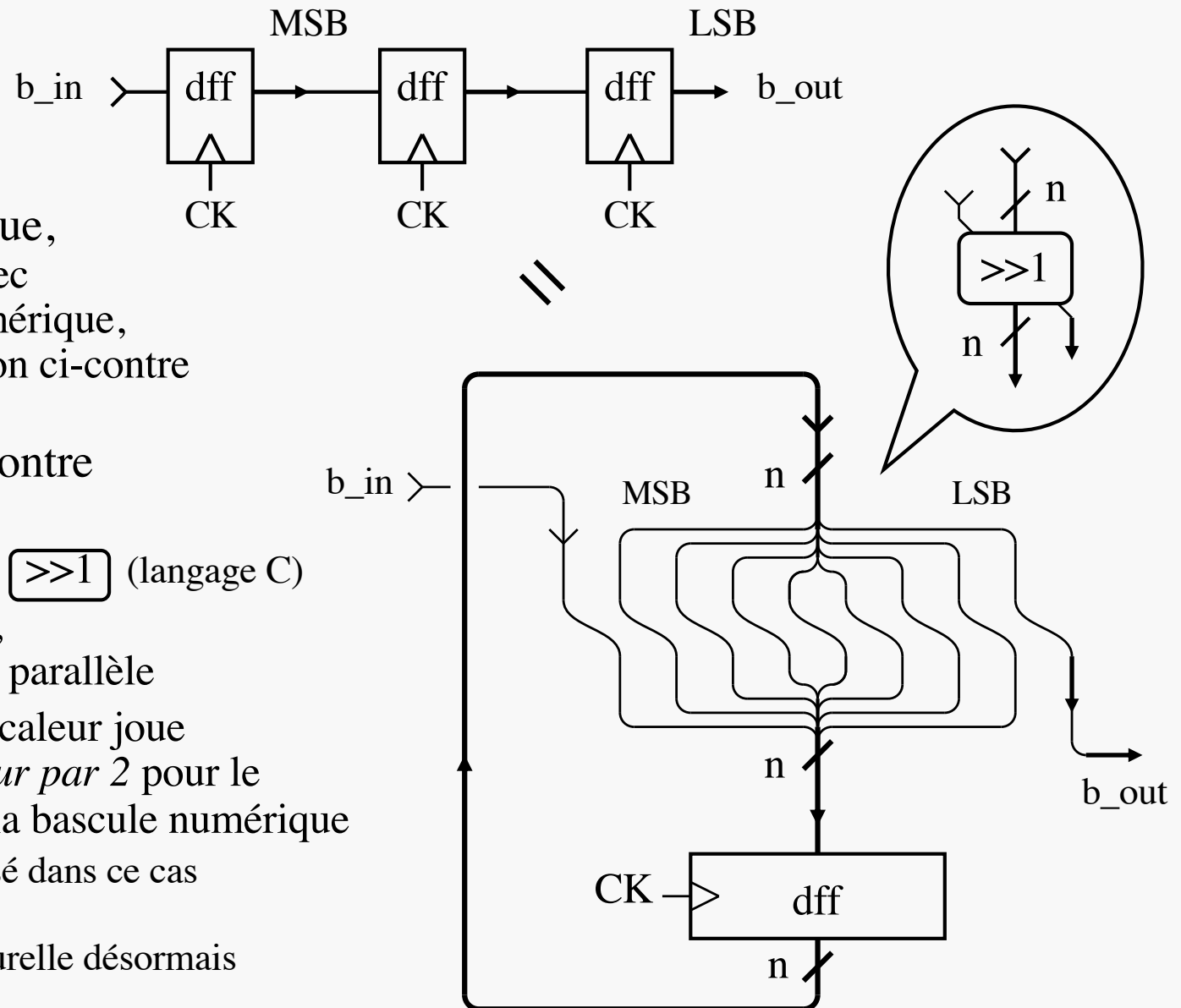

REGISTRE, CAPABLE DE MULTIPLIER/DIVISER PAR 2

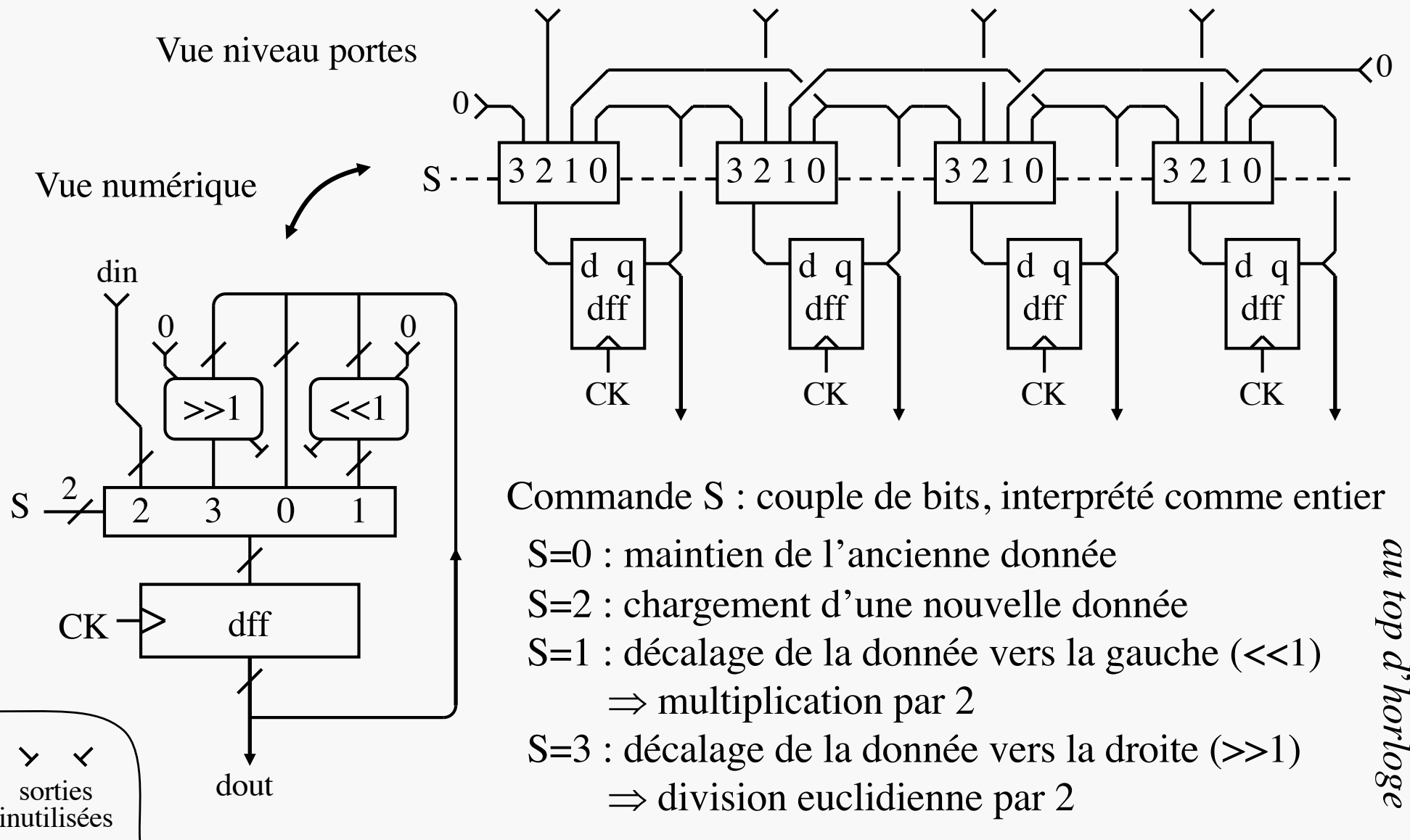*grâce à un décalage
bidirectionnel
à volonté*



CHEMIN DE DONNÉES (*DATA PATH*)



- Ensemble de *registres* (ou simples bascules numériques) contenant les données/variables numériques (c-à-d l'*état*) de l'algorithme en cours d'exécution

reliés entre eux, ou avec l'extérieur, par des *bus* qui sont les *chemins* empruntés par les *données* traitées

- certains multiplexés (configurations en Y)

bus entrecoupés d'*unités de calcul combinatoires* (\diamond , \star)

- arithmétiques typiquement
- effectuant une opération par cycle (période) d'horloge

- Chaque registre :


- bloque sa donnée entre 2 tops d'horloge, pour utilisation par les unités de calcul
- la conserve au top d'horloge si son *load*=0
- en change si son *load*=1, en chargeant son entrée

rappels

- Les multiplexeurs :


déterminent quelles unités de calcul interviennent et comment, pendant la période d'horloge courante

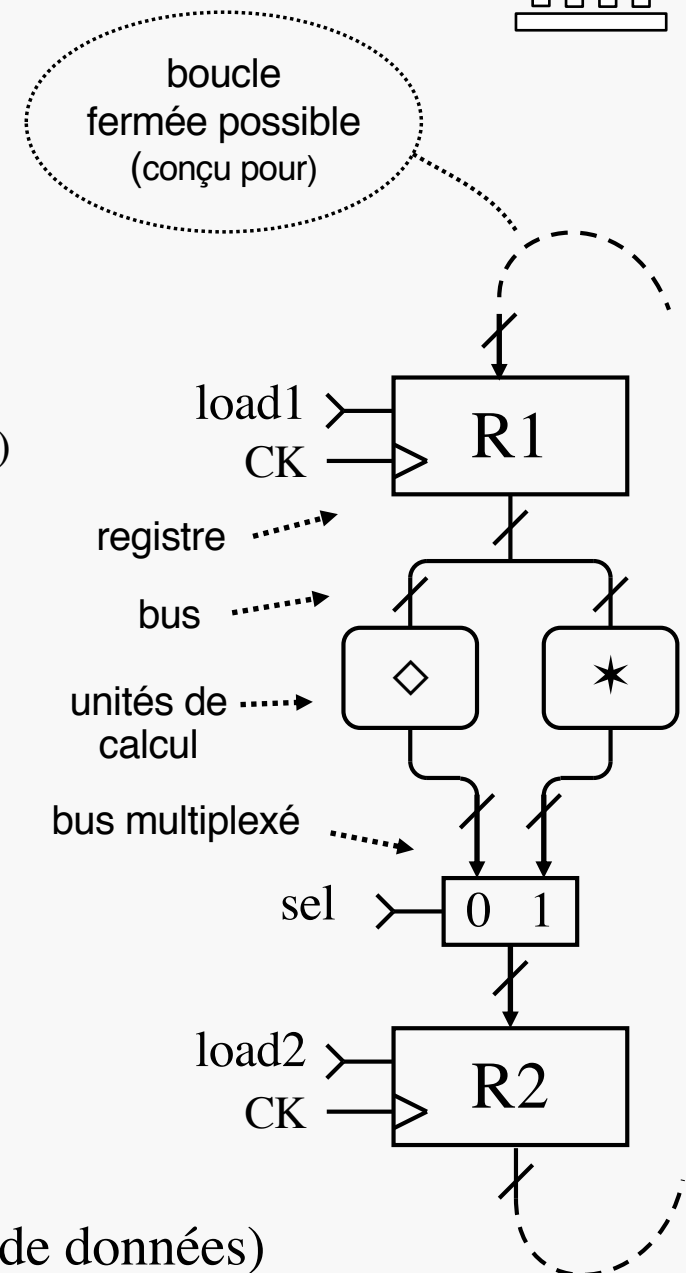- Les signaux *load* des registres et *sel(ect)* des MUX constituent les *signaux de commande du CD* (chemin de données)



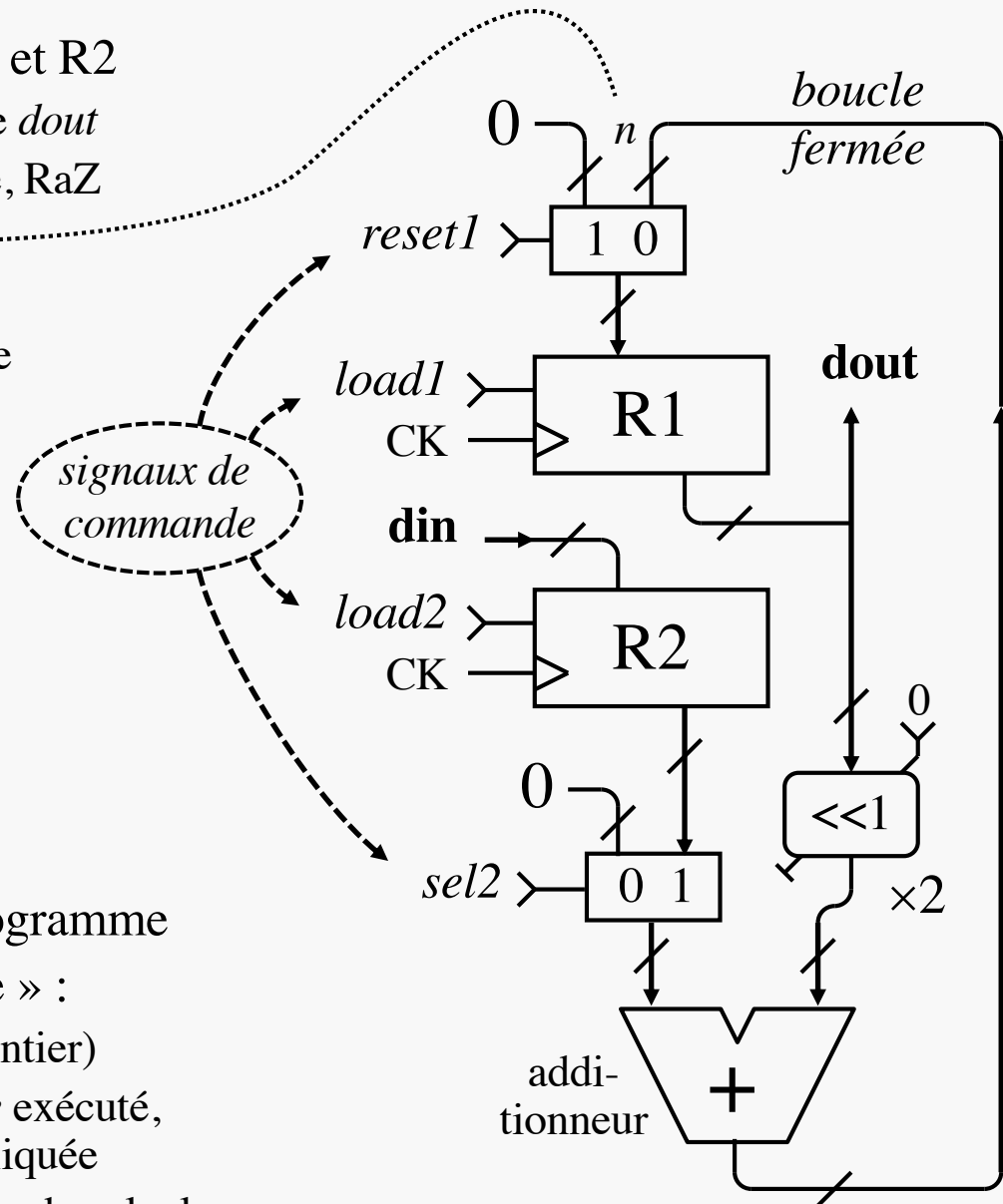EXEMPLE : UNE CALCULETTE PRIMITIVE

- Chemin de données à deux registres : R1 et R2
 - \$R1 (contenu de R1) accessible sur sortie *dout*
 - circuit séquentiel avec addition, décalage, RaZ
 - investissement > 3kt pour n=32 bits
- Plusieurs *opérations* possibles
chacune en un cycle (une période) d'horloge selon les commandes appliquées :
 - Initialisations :
 - $R1 \leftarrow 0$ (*reset1*·*load1*)
 - $R2 \leftarrow \mathbf{din}$ (*load2*)
 - Calculs :
 - $R1 \leftarrow 2 \times \$R1 + 0$ (*reset1*'·*load1*·*sel2*')
 - $R1 \leftarrow 2 \times \$R1 + \$R2$ (*reset1*'·*load1*·*sel2*)
 - R1 est dit monté en « accumulateur »
 - NOP : « no operation » (*load1*'·*load2*')
- Séquence d'opérations (instructions) = programme
- Exploitation à suivre de cette « calculette » :
 - $dout \leftarrow c \times \mathbf{din}$, où *c* est un coefficient (entier)
 - valeur de *c* déterminée par le *programme* exécuté, donc par la séquence de *commandes* appliquée
 - programme basé sur un certain algorithme de calcul



EXEMPLE : MULTIPLICATION PAR 5 SUR LA CALCULETTE

d : valeur numérique
présentée initialement
sur l'entrée din

Algorithme
(suite d'opérations)

initiali-
sations

$R1 \leftarrow 0, R2 \leftarrow din$

$R1 \leftarrow 2 \times \$R1 + \$R2$

algo.
 $\times 5$

$R1 \leftarrow 2 \times \$R1$

$R1 \leftarrow 2 \times \$R1 + \$R2$

Contenus successifs
des registres

$\$R2 = d \quad \$R1 = 0$

$\$R2 = d \quad \$R1 = d$

$\$R2 = d \quad \$R1 = 2d$


$\$R2 = d \quad \$R1 = 4d + d$

$5d$ sur $dout$

Description « algorithmique » :

on ne voit du chemin de données (CD) que les mouvements de données entre ses registres (*Register Transfer*), combinés (ou pas) à des calculs

 Niveau d'abstraction dit *RTL* (*Register Transfer Level*)



QUI PILOTE LA CALCULETTE ?




Qui se charge de générer les signaux de commande du CD ?
(pour y exécuter un calcul/algorithmme donné)

→ Une *unité de commande*
(*control unit*), alias UC
circuit séquentiel indépendant du CD,
mais également séquencé par CK,
réalisant un certain *comportement*...

A suivre, projet d'UC un peu évoluée :

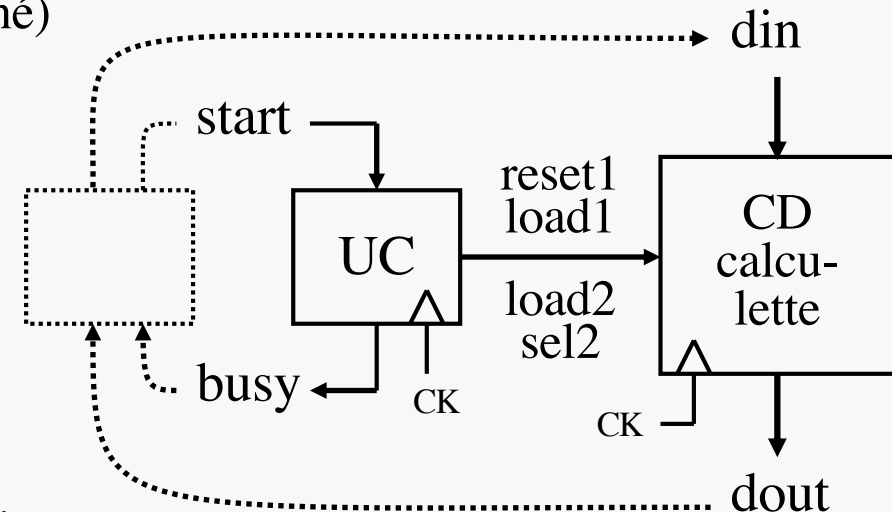- capable de déclencher un calcul sur le CD à la demande, suivant la mise à 1 d'un signal *start*
- et de signaler que le CD est occupé (à dérouler un calcul) par un « voyant » / signal *busy*



protocole en poignée
de main (*handshaking*)

→ cette UC est un intermédiaire entre le CD et un tiers utilisateur externe



Réalisation de l'UC :

- d'abord spécifiée sous forme de « diagramme algorithmique » ↴
- puis deviendra *automate*, synthétisé selon la méthodologie du CM6

→ cas d'application approfondie exemplaire (cf. planches 13–18 + PC7/Exo2)

DIAGRAMME ALGORITHMIQUE DE L'UC POUR $\times 5$ SUR LE CD


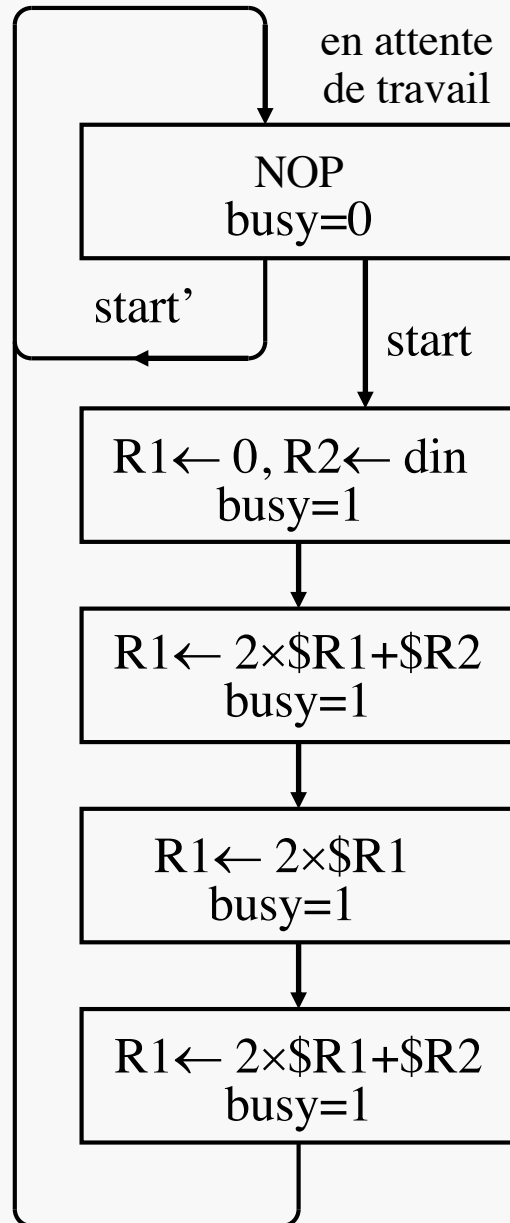


Diagramme algorithmique
= spécification
comportementale sous
forme d'organigramme

Ressemble à un
diagramme d'état,
avec entrée (start)
et sortie (busy).

Mais chaque état
correspond à une
instruction RTL, qui
masque le détail des
signaux de commande
à appliquer au CD

algorithme de
multiplication par 5

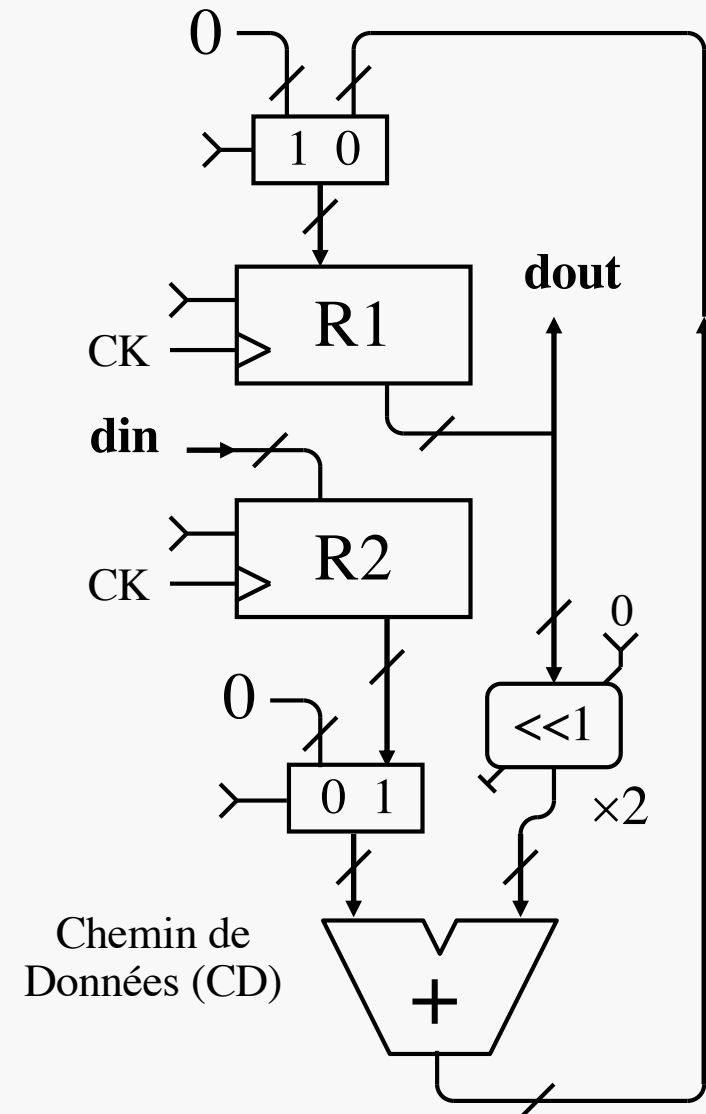

SYNTHÈSE DE CIRCUITS SÉQUENTIELS

*Spécifications
comportementales*



1 *Elaborer un
diagramme d'état*



2 *Encoder
les états*

— changement de variables —



3 *Implanter*

CM6

→ PC 6, 7 & 8

entrées X - sorties Y

états naturels, t.q. q_{init}

spécifications t.q. $g^*(q_{\text{init}}, \cdot)$



Mobiliser les états
nécessaires au
comportement voulu


Trouver Q , f et g répondant aux spécifications

$|Q|$ désormais connu


Choisir $n \geq \log_2(|Q|)$
et γ injectif : $Q \rightarrow \mathbb{B}^n$

q symbolique

 q numérique =
 $\gamma(q \text{ symbolique})$
 n -uplet binaire



① : DIAGRAMME D'ÉTAT DE L'UC


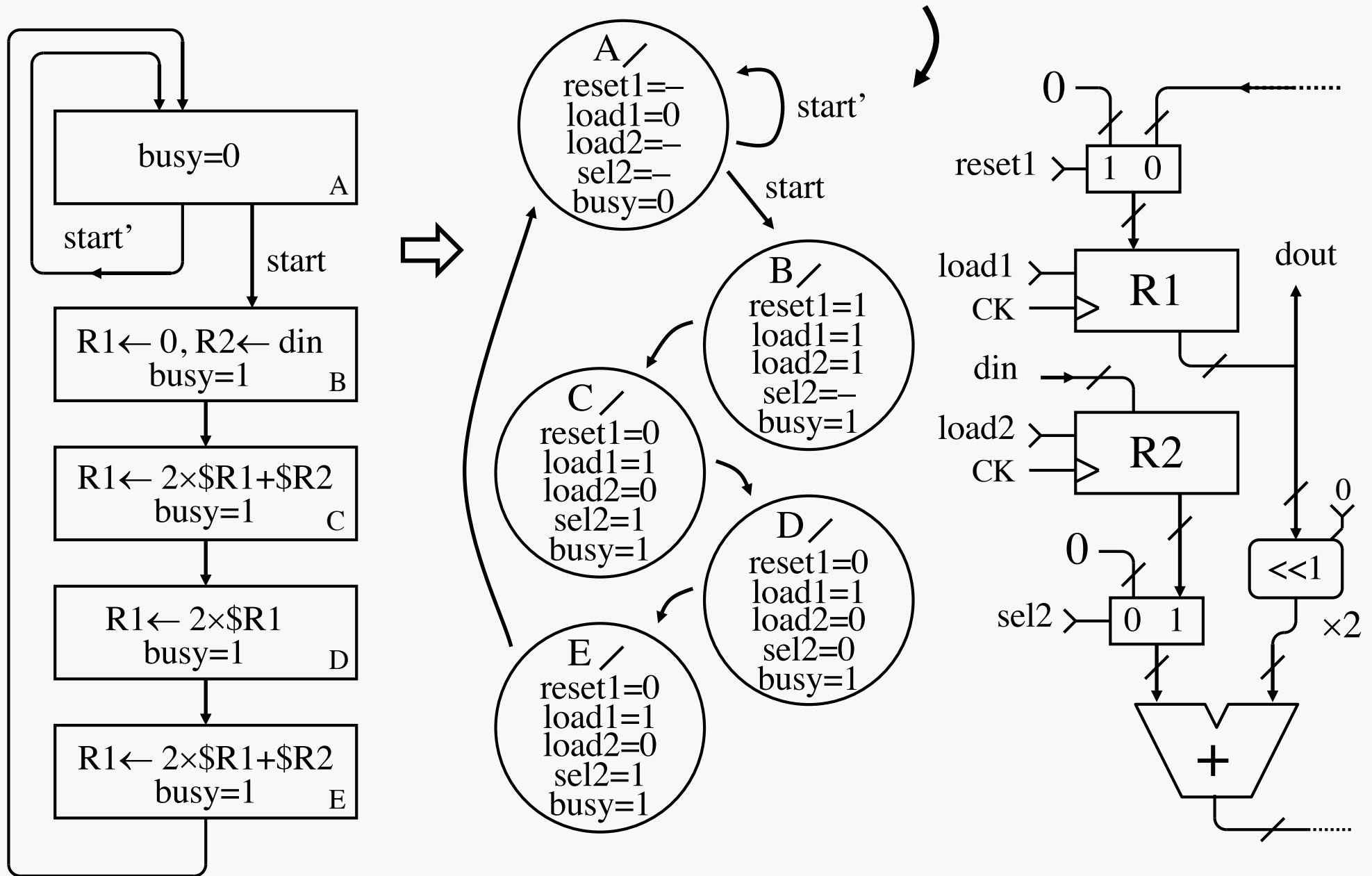


② : ENCODAGE D'ÉTAT

Choix d'un encodage naïf :
état représenté par son numéro
d'ordre partant de A, codé
comme entier non signé sur 3 bits

- sorte de compteur *tronqué*
- un encodage plus adjacent
pourrait être meilleur...

→PC7

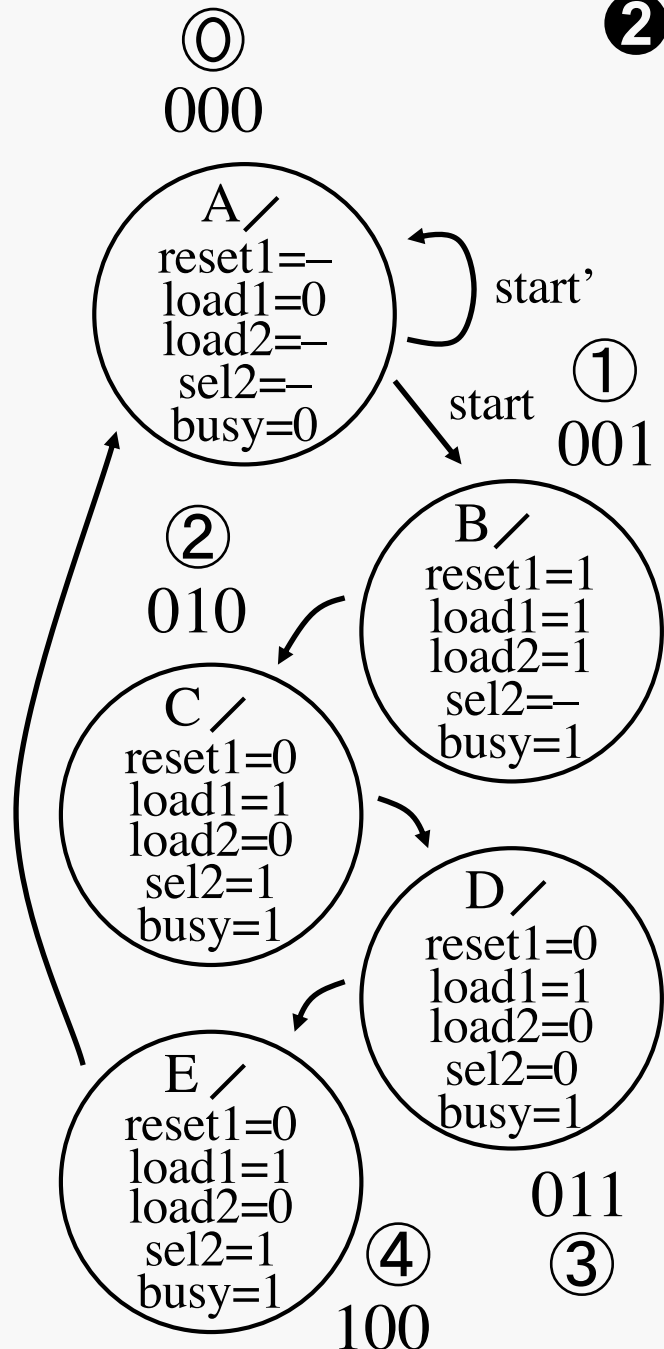 


③ : IMPLANTATION

Logique de transition (f)
établie ci-après par :


- approche artisanale
- méthode tabulaire vectorielle
- méthode algébrique

*méthode de
référence*


3a : APPROCHE ARTISANALE

 

 Avec l'affectation des états ci-dessus, l'automate ressemble à un compteur cyclique de 0 à 4



 
Compteur astucieusement bricolé pour implanter la logique de transition



③c : MÉTHODE ALGÈBRE

A, B, C, D et E : variables binaires valant 1 lorsque l'état correspondant est occupé

 A^+ , B^+ , C^+ , D^+ et E^+ : autres variables binaires, valant 1 lorsque l'état correspondant sera occupé à la prochaine période



Alors, on note que :

$$q_2^+ = E^+ = D = q_2'q_1q_0$$

q_2 vaudra 1
ssi on est en E
à la prochaine
période

$$q_2 = E$$

on sera en E
ssi on est en D
maintenant

on est en D
maintenant ssi
 $q_2'q_1q_0=1$



égalité correcte,
mais forme
non minimale
(q_2' inutile,
en profitant des
indéterminations)


à la prochaine
période, on sera en B ssi
on est en A maintenant
et que $start=1$

$$\begin{aligned}
 q_0^+ &= (B^+ + D^+) \\
 &= start \cdot A + C \\
 &= start \, q_2'q_1'q_0' + q_2'q_1q_0' \\
 &= (start + q_1) \, q_2'q_0' \quad \checkmark
 \end{aligned}$$

→ méthode rapide mais résultats non minimaux (ne profitant pas des indéterminations)

×5 : UC COMPLÈTE, AVEC LOGIQUE DE SORTIE

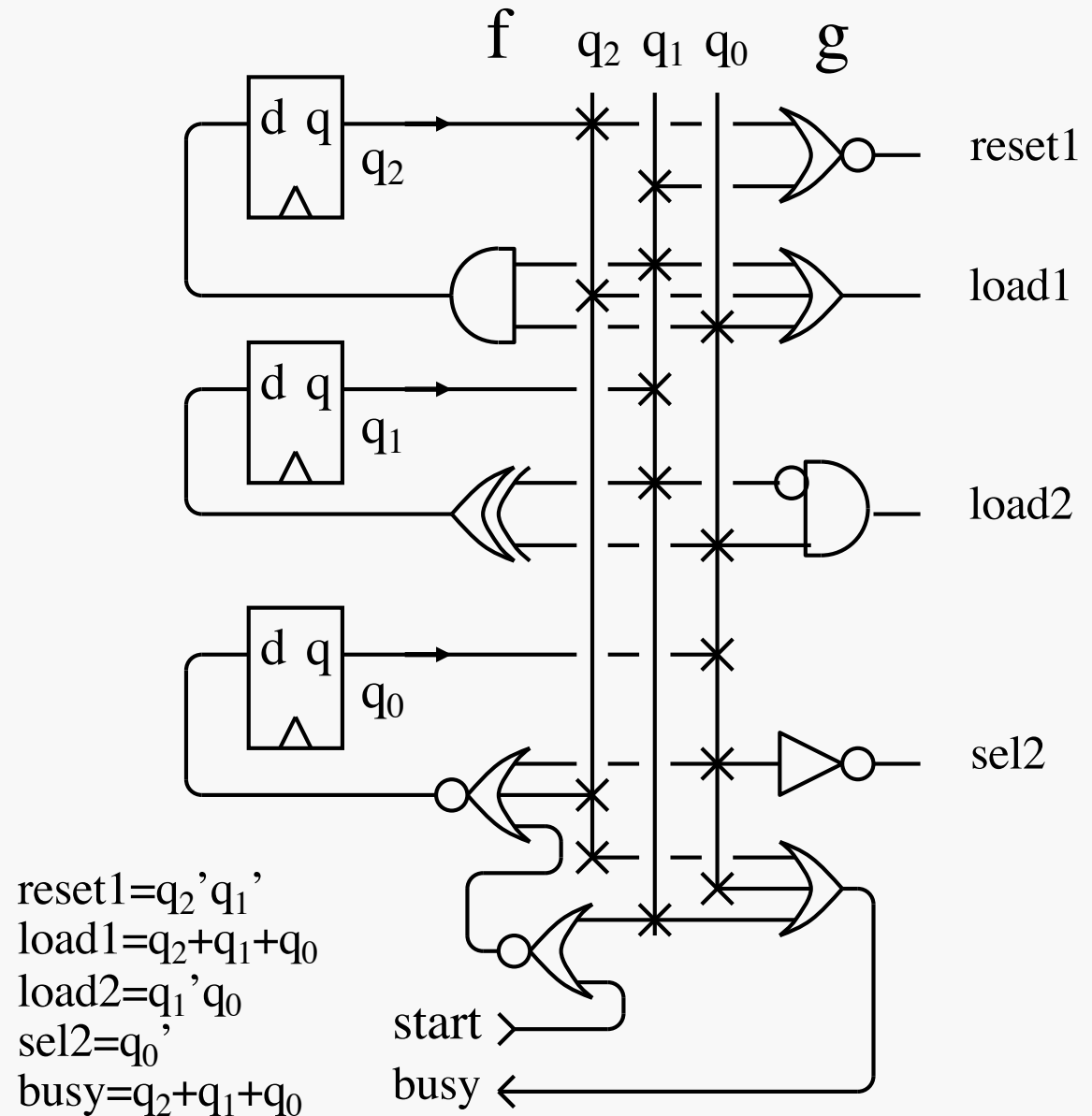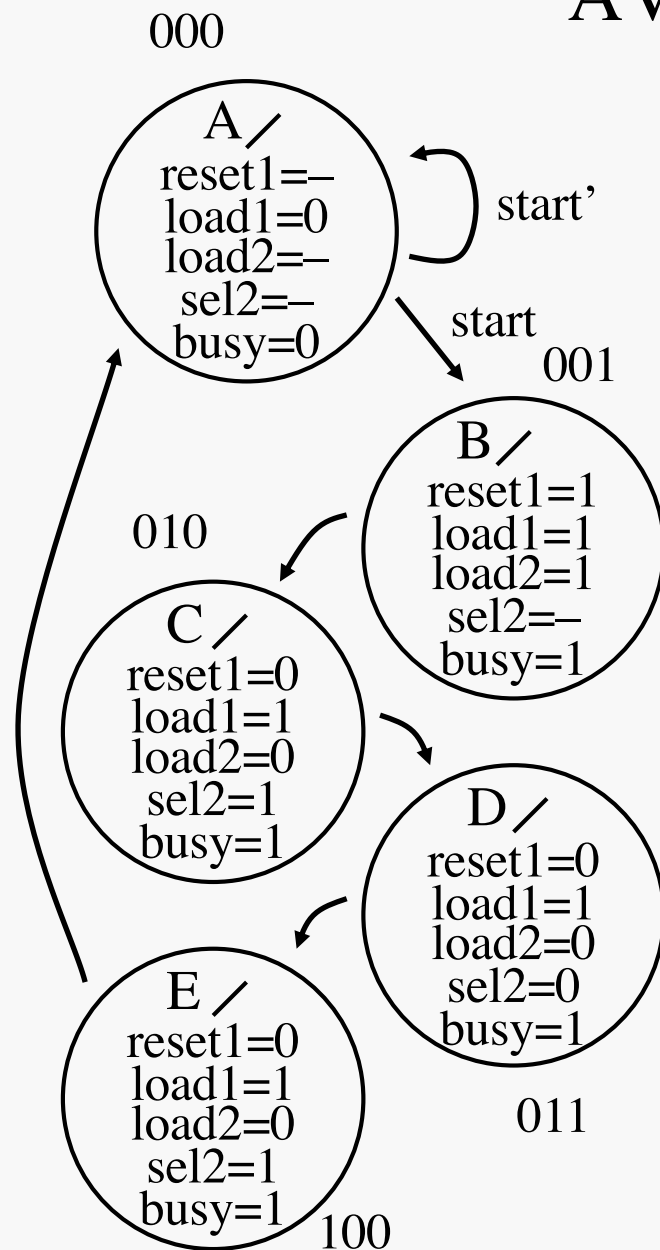


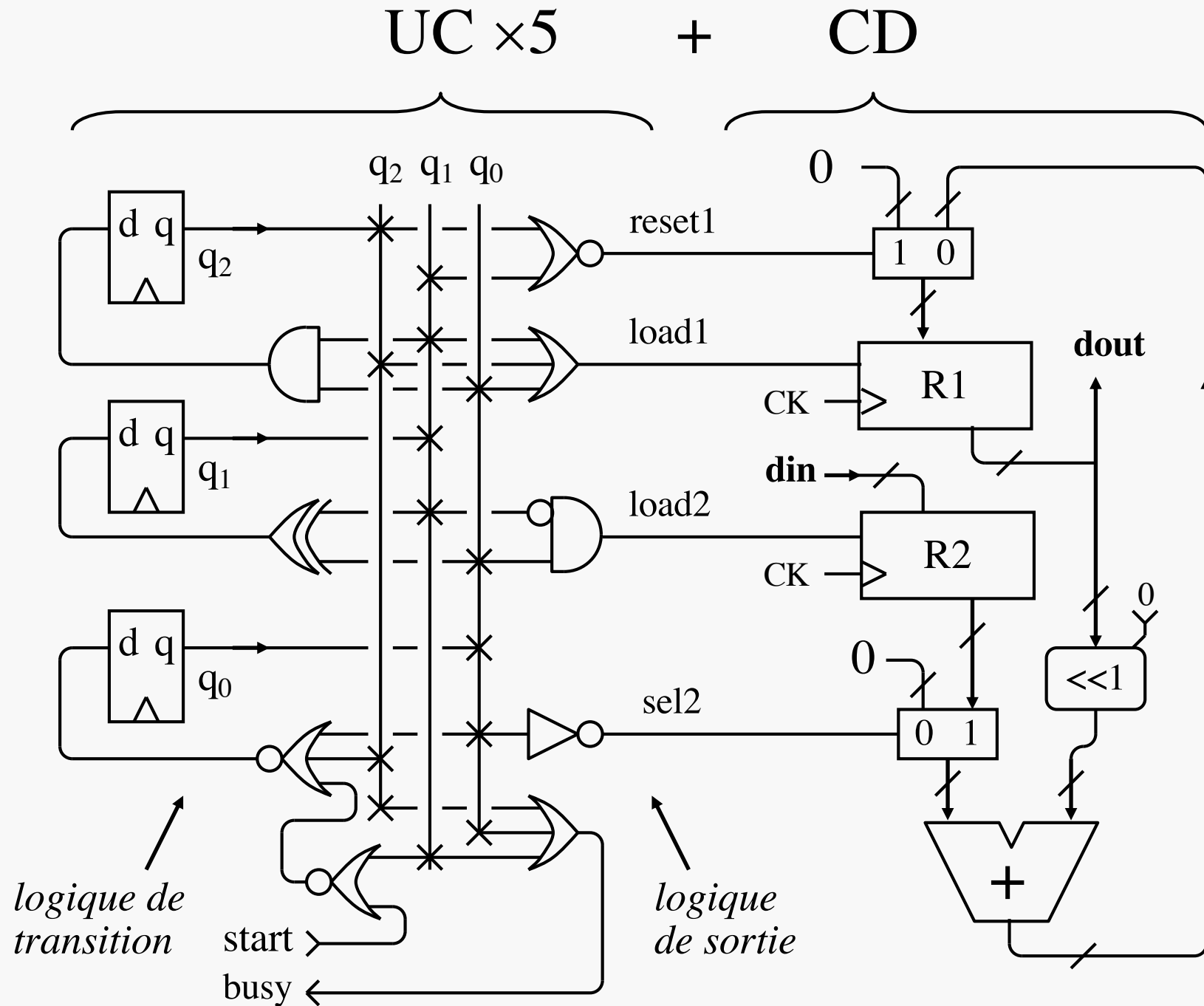

ESSAI DE L'UC $\times 5$


succession temporelle des valeurs
au rythme de l'horloge CK

logique de
transition

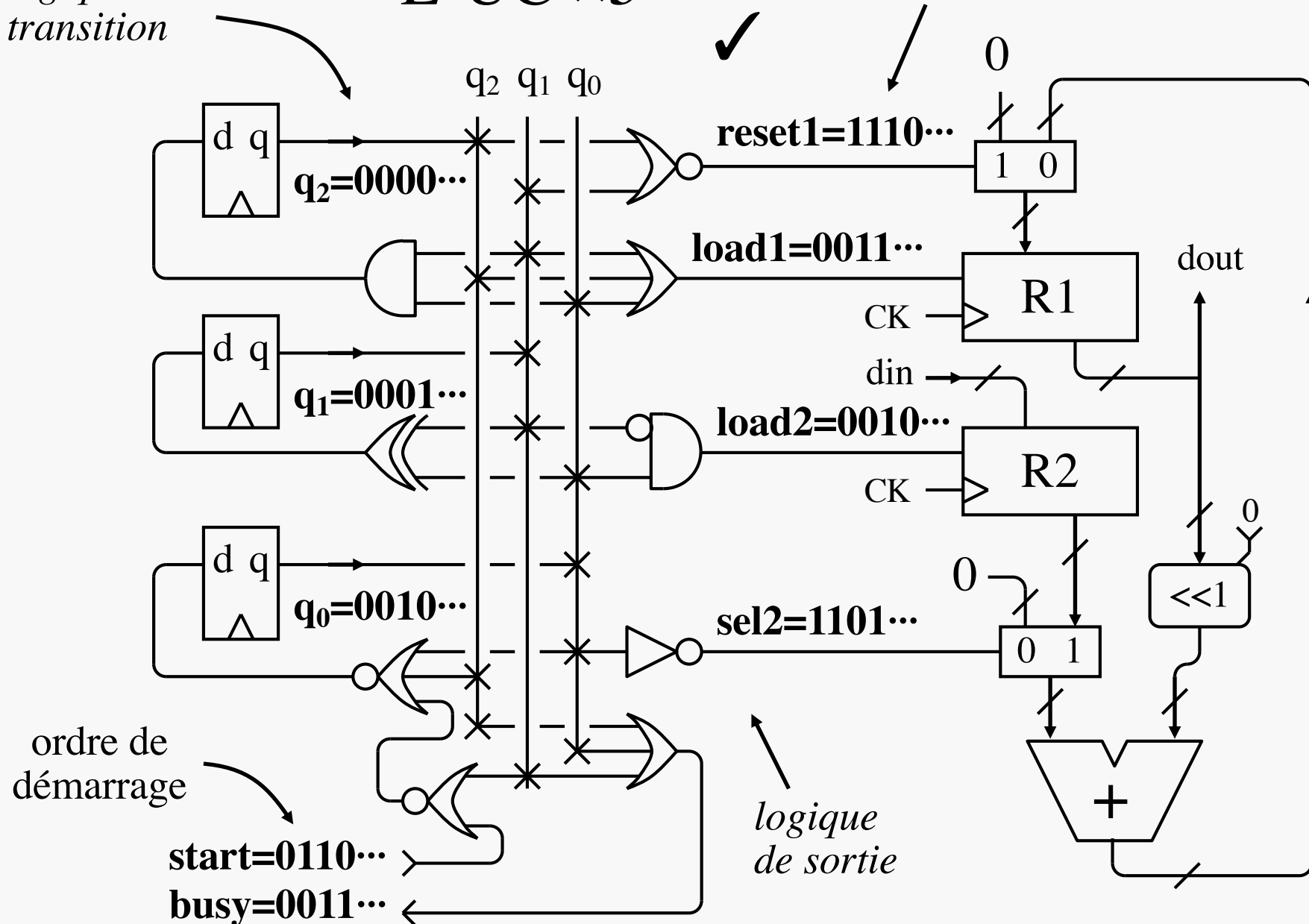



UN MODÈLE ARCHITECTURAL GÉNÉRAL ...

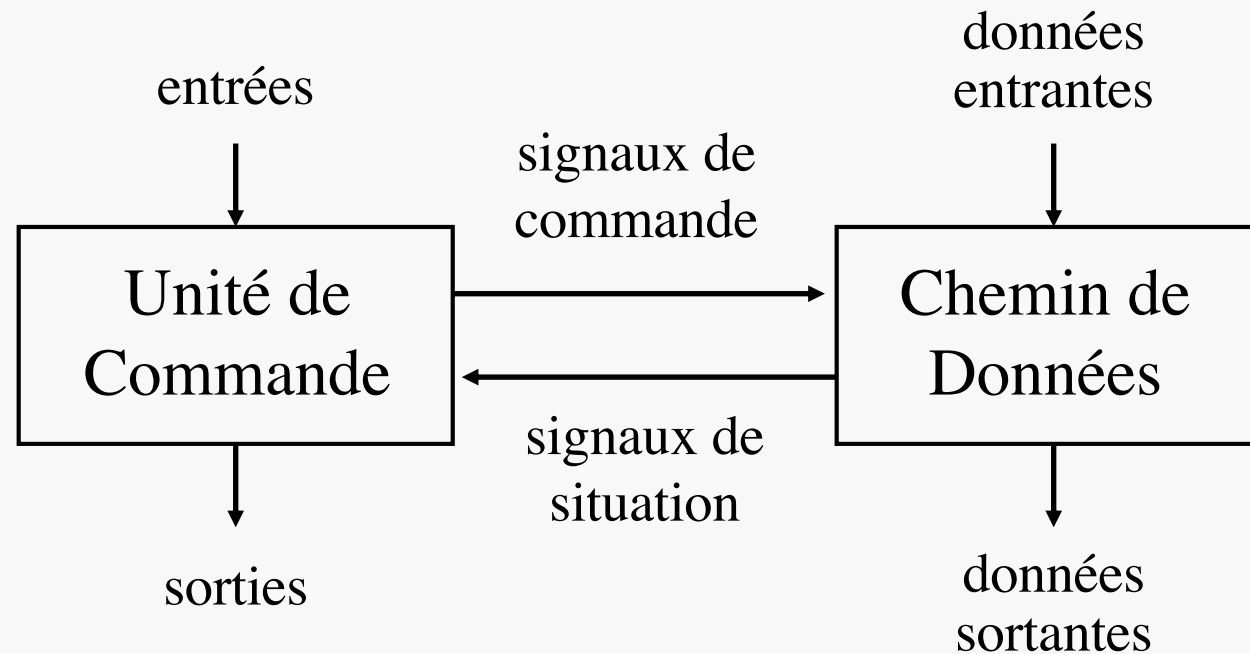

- qui porte en germe la notion de programmation
 - ici, programmation matérielle (*hard*) du CD par l'UC
- retrouvailles prochaines dans l'architecture d'un microprocesseur → CM9
- bascules D présentes de chaque côté, dans des rôles distincts :
 - stocker des nombres dans les registres du CD
 - porter l'état de l'UC

y Q	A	B	C	D	E
reset1	—	1	0	0	0
load1	0	1	1	1	1
load2	—	1	0	0	0
sel2	—	—	1	0	1
busy	0	1	1	1	1

ÉMERGENCE LOGICIELLE...


→ CM9

instruction

- Les valeurs de signaux de commande pour un calcul/algorithme donné pourraient être stockés dans une mémoire tableau, comme ci-dessus
- Celle-ci remplacerait la logique de sortie de l'UC, pourvu qu'elle soit équipée d'un mécanisme d'accès au contenu de chaque colonne ci-dessus, au choix
 - un tel contenu constitue une *instruction* pour le CD
 - accès via un *décodeur d'adresse* (PC4/Exo2), avec le n° de colonne comme adresse
- Intérêts :
 - contenu du tableau facile à modifier : c'est ainsi qu'on passera *du hard au soft* !
 - organisation similaire pour chaque calcul/algo → rationalisation & économies



iPhone 11 Pro Max

 


SoC* A13



09/2019


98mm² 8,5Gt

7nm.v2 FinFET

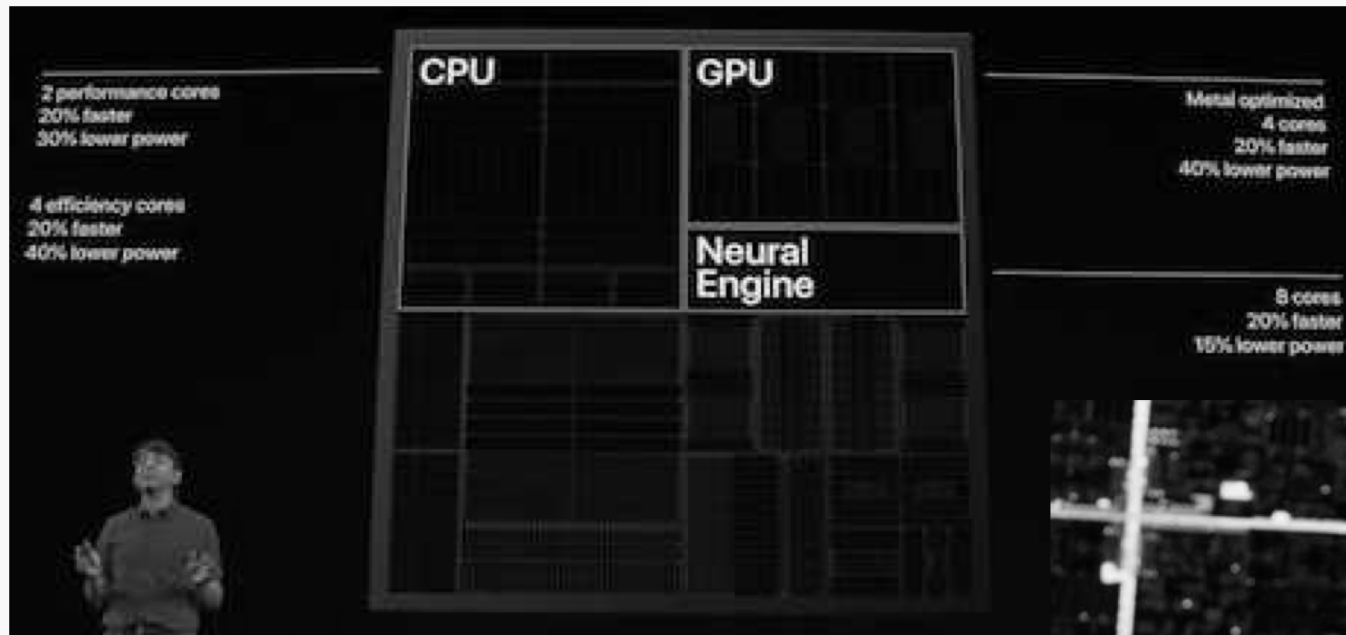

Sri Santhanam, Vice president of silicon engineering, 10/09/2019

 « At Apple, we have the benefit of owning the entire vertical stack »
(the software, the system hardware, and the chip design)



ARM
v8.3-A